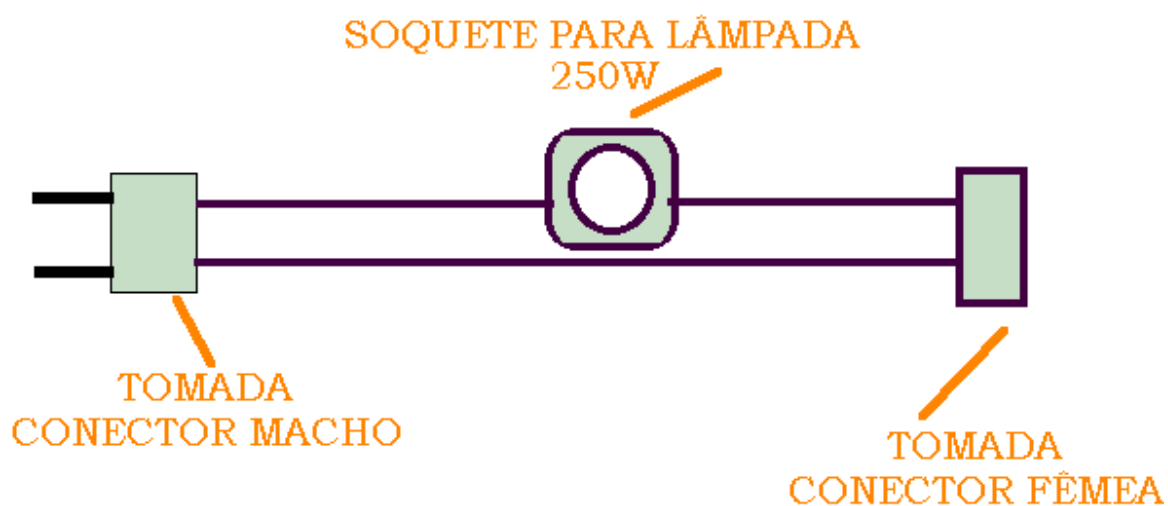




<http://frebr.com>

## ESQUEMA PARA CONSTRUÇÃO

### LÂMPADA SÉRIE



Sempre que efetuar manutenção em monitores ligue o aparelho na lâmpada série, principalmente quando existem curtos e fusível queimado. Isto protegerá o circuito do monitor e evitará a queima de componentes. A construção é bastante simples como pode ser vista no diagrama acima. Você irá necessitar de 2 tomadas. Uma com pino macho para ligar na rede de AC e a outra com conector fêmea, de preferência do tipo encontrada na fonte dos gabinetes de micros (3 pinos), onde você deverá ligar o cabo de força do monitor.